



INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE
BUENOS AIRES

INGENIERÍA ELECTRÓNICA
22.01 - TEORÍA DE CIRCUITOS

TRABAJO PRÁCTICO N°6

Grupo 4:

Álvarez, Lisandro
Fogg, Matias
Diaz, Ian
Delgado, Milton
Dieguez, Manuel
Oh, Victor

Legajos:

57771
56252
57515
56451
56273
56679

APROBADO EN FECHA:

ENTREGADO EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019

Índice

I	Diseño de VCO	2
1.	Introducción	2
2.	Introducción teórica	2
3.	Diseño	2
3.1.	VCO triangular Parte 1	2
3.2.	Schmitt trigger	4
3.3.	VCO triangular Parte 2	5
3.4.	Conversor	7
3.5.	PCB	8
4.	Medición	8
5.	Conclusión	9

Parte I

Diseño de VCO

1. Introducción

En esta sección se busca diseñar e implementar un VCO (*Voltage Controlled Oscillator*) con un rango de trabajo de $0V - 5V$ y que genere una señal senoidal de amplitud $1V$ en un rango de $1kHz$ a $10kHz$.

2. Introducción teórica

Muchas aplicaciones requieren tener una frecuencia de salida f_0 que se programe automáticamente mediante el control de una tensión V_I . Este es el trabajo de un VCO, que está diseñado de modo que devuelve:

$$f_0 = kV_{IN} \quad (1)$$

Donde $V_I > 0$ y k es la sensibilidad del VCO con unidades de hertz por volt.

Los VCOs se pueden dividir en dos grupos:

Osciladores armónicos: la salida del oscilador es senoidal. Estos tipos de osciladores son mas difíciles de implementar pero tienen una mejor estabilidad que el otro tipo de osciladores. También, son llamados osciladores de voltaje lineal. Se pueden implementar con circuitos RC, LC o tanque. En estos tipos de osciladores es importante tener en cuenta el parámetro *THD* (*total harmonic distortion*) que expresa la pureza de la onda senoidal. Su expresión está dada por:

$$THD(\%) = 100 \frac{\sqrt{D_2^2 + D_3^2 + D_4^2 + \dots}}{D_1}$$

Donde D_k ($k = 2, 3, 4, \dots$) es el ratio de la amplitud del armónico k del armónico fundamental de la serie de Fourier de la onda dada.

Osciladores de relajación: la salida del oscilador es del tipo triangular, diente de sierra, pulso o cuadrada. En general, son mas fáciles de implementar que los osciladores armónicos.

Para obtener este tipo de salidas se utilizan dispositivos biestables como interruptores, *Schmitt triggers*, compuertas lógicas, flip-flops para que rápidamente se pueda cargar y descargar un capacitor.

La carga y descarga del capacitor es la responsable de dar el tipo de señal de salida. Luego, es de particular interés determinar el Δt que le toma al capacitor cargar y descargarse por una determinada cantidad de Δv . Las formas mas comunes de carga y descarga son la lineal y la exponencial. La primera se da cuando, por el capacitor fluye una corriente constante. Luego, se obtiene una rampa como se ve en la Figura 1. Este tipo de función permite estimar Δt . Su expresión es:

$$\Delta t = \frac{C}{I} \Delta v \quad (2)$$

 


Figura 1: Onda lineal

3. Diseño

Si bien el objetivo es obtener un VCO cuya salida es una señal senoidal, no se realiza un oscilador armónico sino que se utiliza un oscilador de relajación. Se propone diseñar un oscilador de relajación que devuelva una señal triangular y luego hacer una conversión de dicha triangular a senoidal. En primer lugar se diseña un VCO triangular y luego se diseña un convertor de señal triangular a senoidal.

3.1. VCO triangular Parte 1

Se propone el circuito de la Figura 2. Como se puede ver, el mismo cuenta con un *Schmitt trigger* como se anticipó en la sección anterior. La función del trigger es variar la tensión V_{SQ} entre dos valores, V_{TH} (*trigger high*) y V_{TL}

 


Figura 2: Circuito propuesto VCO

(*trigger low*). Esto hace que la señal triangular V_{TR} también varíe entre estos dos valores. En consecuencia, como se quiere que la amplitud de la señal con amplitud de $1V$ se defina que la diferencia $\Delta V_{TR} = V_{TH} - V_{TL} = 2V$. Mas adelante se analiza como implementar el trigger, por el momento se analiza el resto del circuito.

El amplificador operacional OA_1 es un conversor tension-corriente que fuerza al capacitor C conducir linealmente y proporsional a la tensión de entrada V_{IN} . Se debe tener en mente que, como el capacitor se debe cargar y descargar, la corriente que circula por el capacitor I_C se debe alternar entre polaridades opuestas. Ver que, la tensión en ambas terminales de OA_1 tienen la misma tensión $\frac{V_{IN}}{2}$ (se considera al amplificador operacional como ideal) . Esto surge del divisor resistivo que forman ambas R_3 . Además, se puede calcular la corriente que fluye por $2R$ que es:

$$I_1 = \frac{V_{IN} - \frac{V_{IN}}{2}}{2R} = \frac{V_{IN}}{4R}$$

Nótese que, I_C es:

$$I_C = I_1 - I_2$$

Para explicar el funcionamiento del circuito primero se asume que V_{SQ} comienza en V_{TL} . Esto implica que el transistor M_1 está apagado por lo que toda la corriente I_1 fluye en C ($I_2 = 0A$). Luego, $I_C = I_1$. Al fluir desde la terminal inversora de OA_1 hacia su salida de, el capacitor se descarga. Al descargarse, genera una rampa descendiente llevando a $V_{TR} = V_{TL}$.

Por otro lado, cuando $V_{TR} = V_{TL}$ el trigger *Schmitt* cambia de modo que, $V_{SQ} = V_{TH}$. Esto hace que M_1 se encienda poniendo en corto a R . Esto implica que $I_2 = \frac{V_{IN}}{\frac{2}{R}} = 2I_1$. En consecuencia, $I_C = -I_1$. Tomando este sentido, la corriente I_C fluye desde la salida de OA_1 hacia la terminal no inversora del mismo, cargando al capacitor y formando una rampa ascendente que lleva a $V_{TR} = V_{TH}$.

Se puede ver claramente como la corriente del capacitor cambia de sentido formando una señal triangular. A lo largo de todo el ciclo, I_C tiene la expresión:

$$I_C = \pm \frac{V_{IN}}{4R} \quad (3)$$

Cuando V_{TR} llega a V_{TH} el trigger vuelve a poner a V_{SQ} en V_{TL} , apagando a M_1 y comenzando nuevamente el ciclo (oscila). Esto se ve explícitamente en la expresión de V_{TR} . Utilizando (2) y (3), la expresión de V_{TR} es:

$$\Delta t = \frac{C}{I_C} \Delta V_C$$

$$\begin{aligned}\Delta V_C &= \pm \frac{V_{IN}}{4RC} \Delta t \\ V_{TR} &= \frac{V_{IN}}{2} + V_C \\ V_{TR} &= \frac{V_{IN}}{2} \pm \frac{V_{IN}}{4RC} \Delta t\end{aligned}\tag{4}$$

Esta expresión es muy importante ya que muestra la forma que adquiere V_{TR} . Además, se puede obtener la variación de V_{TR} , ΔV_{TR} . De 4:

$$\Delta V_{TR} = \frac{V_{IN}}{4RC} \Delta t = \Delta V_C$$

A su vez, se vio que V_{TR} varia entre las tensiones del trigger. Luego:

$$\Delta V_{TR} = \Delta V_C = V_{TH} - V_{TL}$$

Con estas ultimas expresiones y teniendo en cuenta (2) y (3), se puede calcular la frecuencia de oscilación f_0 :

$$\begin{aligned}\Delta t &= \frac{C}{I_C} \Delta V_C = \frac{T}{2} \\ f_0 &= \frac{1}{T} \\ f_0 &= \frac{V_{IN}}{8RC(V_{TH} - V_{TL})}\end{aligned}\tag{5}$$

También se puede calcular la sensibilidad k del oscilador. Teniendo (1) y (5):

$$k = \frac{1}{8RC(V_{TH} - V_{TL})}\tag{6}$$

Como se puede observar, las ecuaciones halladas dependen de V_{TH} y V_{TL} por lo que a continuación se diseña el trigger.

3.2. Schmitt trigger

Los trigger Schmitt son amplificadores operacionales cuya realimentación es positiva. Al tener una realimentación positiva, los amplificadores son forzados hacia la saturación estableciendo dos estados en su salida, V_{OH} y V_{OL} . Se propone el trigger en configuración inversora de la Figura 3 para usar en el diseño del VCO. De la figura se puede ver que se utiliza un divisor de tensión para realizar la realimentación positiva. Como la salida V_{OUT} solo puede tener dos valores posibles, V_{TH} y V_{TL} adquieren las siguientes expresiones:

$$V_{TH} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{OH}\tag{7}$$

$$V_{TL} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{OL}\tag{8}$$

El circuito funciona de la siguiente manera. Para $V_{IN} \ll 0$, el amplificador operacional satura en V_{OH} y la tensión en la terminal inversora es $V_P = V_{TH}$. Si se aumenta V_{IN} hasta V_{TH} , la acción regenerativa de la alimentación positiva hace que V_{OUT} pase de V_{OH} a V_{OL} tan rápido como el amplificador operacional lo permita.

Esto provoca que V_P pase de V_{TH} a V_{TL} . Para cambiar el estado de V_{OUT} , se debe bajar V_{IN} hasta que $V_P = V_{TL}$. En este punto, V_{OUT} cambia nuevamente a V_{OH} . Este ciclo se puede apreciar con facilidad en la Figura 4. Como se puede ver, el gráfico muestra una histeresis con un ancho ΔV_T . Su expresión es:

$$\Delta V_T = V_{TH} - V_{TL} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} (V_{OH} - V_{OL})\tag{9}$$

 


Figura 3: Schmitt trigger

 


Figura 4: VTC

Con esta ultima expresión es posible continuar con el diseño del *VCO*. Como se desea que $V_{TH} = 1V$ y $V_{OL} = -1V$, $\Delta V_T = 2$. Sin embargo, para poder darle valores a R_1 y R_2 se necesita conocer la tensión a la cual el amplificador operacional satura. Esto no se puede conocer a priori pero se puede suponer un valor aproximado para hacer los cálculos. Si se alimenta al amplificador operacional con $\pm 15V$ y se presupone que satura en aproximadamente en $\pm 13V$, $V_{OH} = 13V$ y $V_{OL} = -13V$. Luego, se llega a la siguiente relación de R_1 y R_2 :

$$R_2 = 12R_1 \quad (10)$$

Ya es posible darle valores a R_1 y R_2 . Se utilizan los siguientes:

$$R_1 = 1,8k\Omega$$

$$R_2 = 21,6k\Omega$$

Para el caso de R_2 , se utiliza un preset de $25k\Omega$ en lugar del valor obtenido ya que la tensión de saturación puede que no sea $\pm 13V$ y se deba ajustar la resistencia para compensar el error de la tensión de saturación.

En la Figura 5 se puede apreciar una simulación del trigger con los componentes seleccionados. Cabe aclarar que se utilizo el amplificador operacional TL084 para hacer la simulación. Nótese como la tensión de salida toma solo dos estados. Habiendo diseñado satisfactoriamente el trigger ya es posible continuar con el diseño del *VCO*.

 


Figura 5: Simulación del trigger

3.3. VCO triangular Parte 2

Al tener ya diseñado el trigger, se puede incorporar al circuito original. El resultado se puede ver en la Figura 6. Para completar el diseño solo falta darle valores a los componentes restantes. Para hacerlo se utiliza la expresión (5) y teniendo en cuenta el rango al que se desea que el *VCO* trabaje. Se decide por utilizar los siguientes componentes:

$$R = 24k\Omega$$

$$R_3 = 10k\Omega$$

$$R_4 = 1k\Omega$$

 


Figura 6: Circuito propuesto

 


Figura 7: Simulación del VCO

$$C = 1nF$$

Nótese que R_3 es de valor arbitrario y que R_4 se requiere para un correcto funcionamiento del transistor. En la Figura 7 se puede ver una simulación con una tensión de 5V a la entrada del VCO. En dicha figura se superponen la tensión de salida V_{TR} y la tensión de salida del trigger V_{SQ} . La simulación describe una función triangular con una frecuencia de aproximadamente $10,360kHz$ y una amplitud de $1,28V$. Como se puede ver, se logro el principal objetivo de crear una señal triangular con una frecuencia de aproximadamente $10kHz$ cuando la tensión de entrada V_{IN} es 5V. Además, la amplitud de la señal es $1,28V$ si bien no es $1V$ como se deseaba esto se ajusta en la etapa

del conversor.

3.4. Conversor

Para completar el diseño se debe agregar al circuito propuesto una ultima etapa para convertir la señal triangular en una senoidal. Se propone el circuito creado por Thomas Henry, el mismo se puede ver en la Figura 8. Como se puede observar, el circuito cuenta con un par diferencial y un amplificador operacional a la salida. El circuito posee un preset a la entrada y otro en las terminales emisoras de los transistores. El primero se utiliza para calibrar la forma de la senoidal (mas o menos puntiaguda) y el segundo para asegurar que la corriente emisora de los transistores sea la misma.

 


Figura 8: Conversor

Para obtener una señal senoidal con la misma amplitud que la entrada, el creador del circuito propone los componentes listados en la Tabla 1. Los valores de R_9 y R_8 se seleccionaron de modo que la se obtenga una señal senoidal de amplitud de $1V$ a la salida.

R_1	<i>preset</i> – $25k\Omega$
R_2	$2,2k\Omega$
R_3	$10k\Omega$
R_4	$10k\Omega$
R_5	$2,2k\Omega$
R_6	<i>preset</i> – $50k\Omega$
R_7	$18k\Omega$
R_8	$2,2k\Omega$
R_9	$2,2k\Omega$
R_{10}	390Ω

Cuadro 1: Componentes del conversor

Con todas las etapas del circuito hechas es posible realizar la simulación del circuito completo. En la Figura 9 se puede ver una simulación del circuito cuando $V_{IN} = 5V$. En dicha figura se puede apreciar tanto el trigger como la triangular y la senoidal. Cabe aclarar que se configuraron $R_1 = 10k\Omega$ y $R_6 = 50k\Omega$ ($25k\Omega$ de cada lado). Nótese que, la curva roja es la tensión V_{TR} que representa la señal triangular mientras que la negra es V_{out} que

es la señal senoidal de salida. La simulación resulta ser muy buena. Se obtuvo una señal senoidal con amplitud de aproximadamente $V_{out} = 1,03V$ y $f = 10,256kHz$

 


Figura 9: Simulación del circuito con $V_{in} = 5$

Para terminar la etapa de diseño es de suma importancia notar que el circuito fue diseñado de modo que cuando la $V_{IN} = 5V$ la frecuencia de la senoidal sea $f_0 = 10kHz$ con amplitud $1V$. Esto cumple con los parámetros deseados del VCO . Sin embargo, $f_0 = 1kHz$ no se alcanza con $V_{in} = 0V$ sino que con aproximadamente $V_{in} = 0,4V$. Esta situación se evidencia en la sección *Medición*. Luego, el rango de trabajo del VCO se achica de $[0V; 5V]$ a $[0,4V; 5V]$. Esto se puede solucionar con una etapa de transformación lineal. Sin embargo, se decide no agregar dicha etapa al diseño ya que los resultados de la simulación fueron satisfactorios.

Por otro lado, no esta de mas aclarar que, para todas las simulaciones se utilizan el modelo del amplificador operacional TL084 ya que el mismo cuenta con cuatro amplificadores operacionales y el diseño del circuito completo requiere tres. El cuarto amplificador se utiliza en configuración de buffer entre la etapa del VCO y la etapa del conversor.

3.5. PCB

En la Figura 10 se muestra el diseno del PCB del circuito propuesto. Notese que se utilizan jumpers de me manera que se pueden desacoplar las etapas del circuito y calibrar las mismas de manera apropiada. Ademas, se utilizan capacitores de desacople de $100nF$ colocados lo mas cerca posible del integrado.

4. Medición

En esta sección se realizan las mediciones del circuito propuesto en la sección de *Diseño*. Recordar que el circuito cuenta con tres presets para ser calibrado. La forma de calibrar el circuito es la siguiente. En primer lugar, se modifica R_2 de la etapa del trigger y se configura para que la frecuencia de la señal triangular se corresponda con V_{in} . En segundo lugar, se modifica R_6 de la etapa del conversor de modo que la corriente que fluye en la base de los transistores sea la misma. Por ultimo, utilizando la función FET de un osciloscopio se calibra la señal senoidal con R_1 de la etapa del conversor. La función FET muestra los armónicos de la señal senoidal. Luego, como la señal senoidal ideal es aquella que tiene solo un armónico principal, se calibra R_1 de modo que los armónicos (no el principal) que muestra la función FET sean lo mas chicos posibles.

Como medición inicial se configura $V_{IN} = 5V$ y se calibra como se explico anteriormente. En la Figura 11 se ve la medición. Como se puede apreciar los resultados son satisfactorios. La amplitud de la senoidal es $1,036V$ lo que es muy próximo a $1V$. Entonces, se concluye que se logro la amplitud deseada. Ademas, la frecuencia es $10kHz$ que es la deseada.

 


Figura 10: Diseño del PCB

V_{in} (V)	f media (kHz)	f mínima (kHz)	f máxima (kHz)	Desv std (Hz)	Count (k)
5	9.989	9.94	10.06	11.434	30.16
4	8.1610	8.13	8.20	8.862	20.11
3	6.252	6.23	6.27	6.658	20.13
2	4.259	4.25	4.26	0.706	20.12
1	2.160	2.15	2.16	1.884	20.08
0.464	0.999	0.99	1.00	0.739	20.1

Cuadro 2: Medición de *Jitter* para distintos valores de V_{in}

Se continua a medir el *jitter*. Para hacerlo, se vario V_{in} y se medio la frecuencia de la señal senoidal con mediciones estadísticas mayores a 20k. En la Tabla 2 se pueden ver dichas mediciones. Como se puede ver, en todos los casos la desviación standard resulto ser de tres ordenes de magnitud menor que la frecuencia media. Ademas, la diferencia entre la frecuencia máxima y media ronda alrededor de 1% siendo la mejor de 0,23% y la peor de 1,2%. Se puede concluir que los resultados son satisfactorios. Por otro lado, en estas mediciones se manifiesta la relación lineal que existe entre V_{in} y la frecuencia de la senoidal. Ademas, como se anticipo, se obtiene una frecuencia de $f = 1kHz$ cuando $V_{in} = 0,464V$.

Como se dijo anteriormente, se mide el *THD* mediante el osciloscopio tomando los primeros 5 armónicos. En la Tabla 3 se pueden ver dichas mediciones. Como se puede ver, en todas las mediciones el *THD* resulto ser menor del 2%. Recordar que, este parámetro depende de la precision de la calibración del circuito el cual puede variar mucho. Ademas, depende del circuito de la etapa del conversor que contiene transistores. Al contener transistores, puede que la temperatura de los mismos difiera entra cada medición agregando error a las mediciones. Cabe aclarar que, también, se utilizo el analizador de espectros de audio para realizar las mediciones. Si bien este dispositivo computa el parámetro *THD* mas rápido y con mas armónicos, no se pudo obtener una medición clara ya que el valor mostrado variaba entre un numero signficante de valores.

5. Conclusión

Se logro diseñar e implementar un *VCO* con una salida senoidal de 1V de amplitud con un rango de frecuencias de $[1kHz; 10kHz]$. Si bien el rango de trabajo se vio acotado a $[0,47V; 5V]$ se logro obtener los parámetros de *jitter* y *THD* dentro de los rangos deseados. Como consideraciones adicionales se podría implementar una etapa de

 


Figura 11: Medición con $V_{in} = 5$

V_{in} (V)	Frecuencia fundamental (kHz)	THD (%)
5	9.9	1.44
4	8.1	1.64
3	6.1	1.41
2	4.1	1.31
1	2.1	1.17
0.47	1	1.09

Cuadro 3: Medición de THD

transformación lineal para ajustar el rango de trabajo del VCO . Además, se podrían evaluar otros transistores para mejorar la etapa convertora y así mejorar los parámetros de *jitter* y THD .